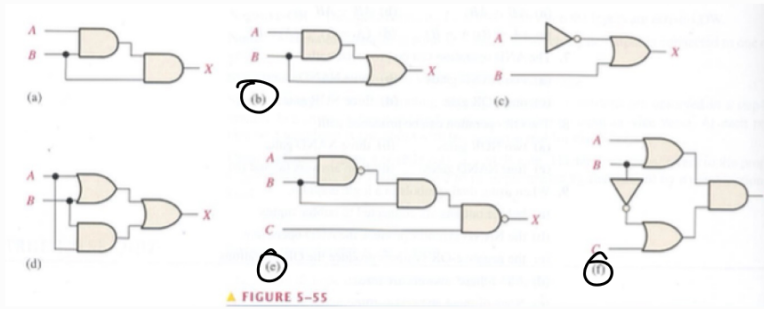


5.



b)  $AB + \bar{B}$

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1


e)  $X = \bar{A} + B$

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1


f)

A	B	C	K
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


11. e)  $X = A[B(C + D)]$

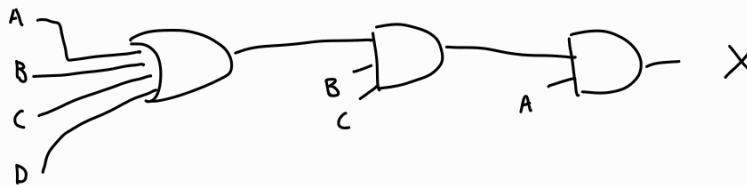

g)  $B(C\bar{D}E + EFG)(\bar{A}B + C)$

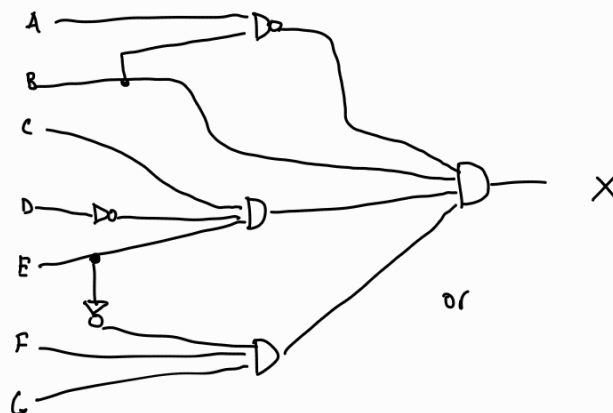


13. logic cir

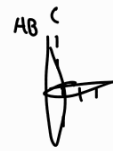

INPUTS			OUTPUT
A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$

$$= AB + \bar{C}$$

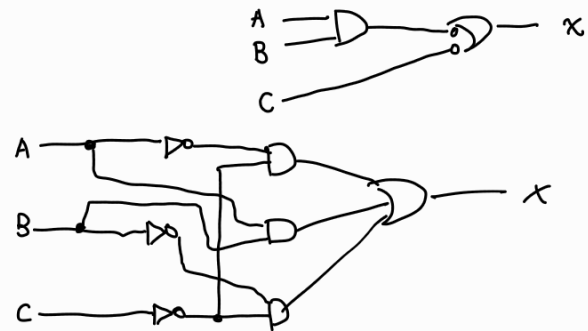

15.  $X = AB + ABC = AB(1 + C) = AB$

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$\therefore X = 1 \quad AB = 1$

17.

a)  $X = AB + \bar{B}C$

No simplification

b)  $X = A(B + \bar{C}) = AB + A\bar{C}$

No simplification

c)  $X = AB + A\bar{B} = A$

Direct connection from input to output no gates.

d)  $X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + B(EF + \bar{G}) = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + BEF + B\bar{G}$

$$= \bar{A} + \bar{C} + BEF + \bar{B} + \bar{G}$$

$$= \bar{A} + \bar{C} + \bar{B} + EF + \bar{G}$$

e)  $X = A[BC(A + B + C + D)]$


$$= ABAC + ABCB + ABCC + ABCD$$

$$= ABC + ABC + ABC + ABCD$$


$$= ABC$$

$$\begin{aligned}
 5) \quad x &= B((\bar{D}E + \bar{E}FG)(\bar{A}B + C)) \\
 &= (BC\bar{D}E + B\bar{E}FG)(\bar{A}B + C) \\
 &= \bar{A}BC\bar{D}E + \bar{A}B\bar{E}FG + BC\bar{D}E + BC\bar{E}FG \\
 &= BC\bar{D}E + \bar{A}B\bar{E}FG + BC\bar{E}FG
 \end{aligned}$$

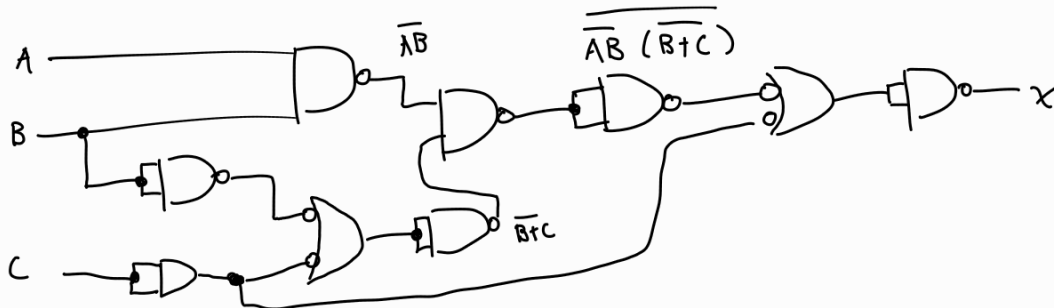
$$21. \quad x = \overline{\overline{AB}(\overline{B+C}) + C}$$



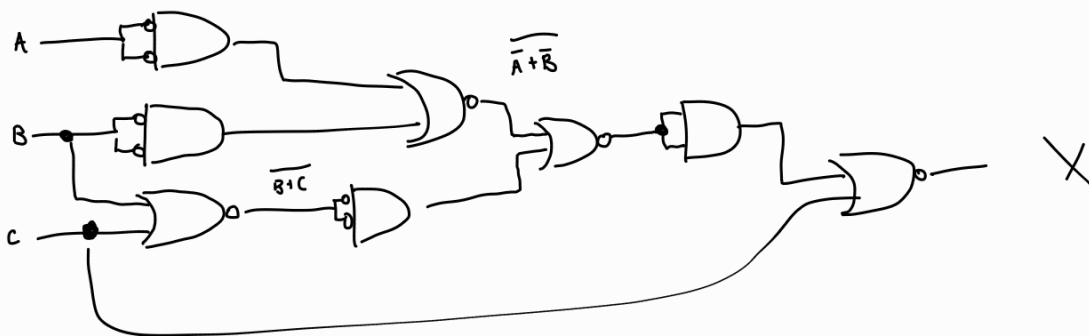
$$23. \quad x = \overline{\overline{AB}(\overline{B+C})} C$$




$$24. \quad x = \overline{AB + CD}$$

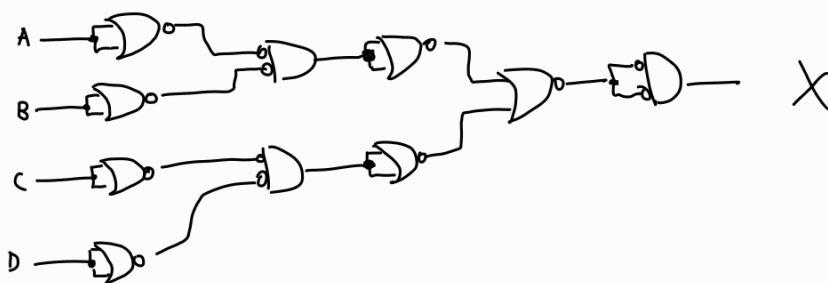


25. f)  $X = (A+B)(C+D)$

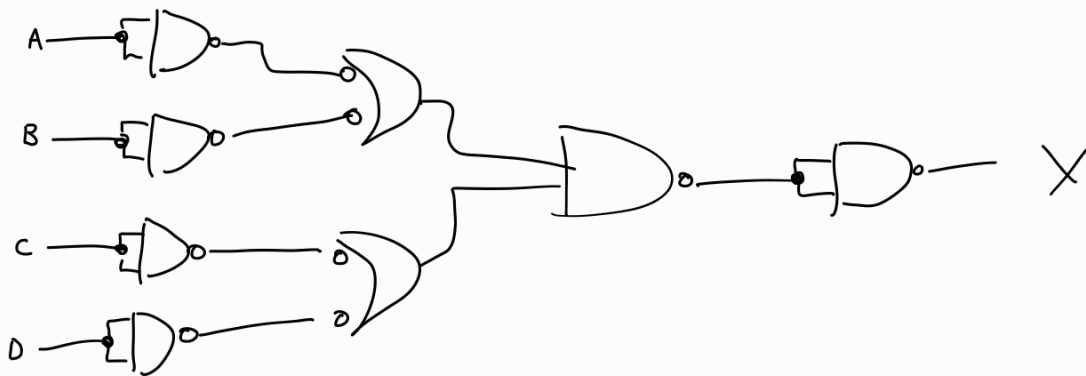


g)

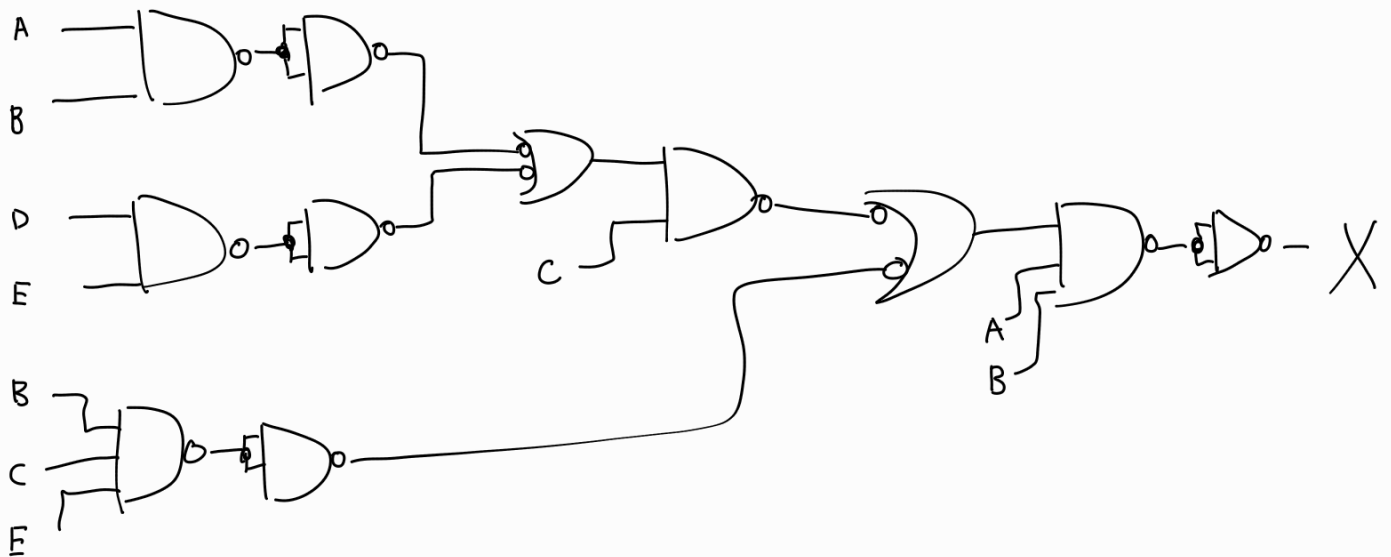


27. a)  $X = AB + \bar{B}C$

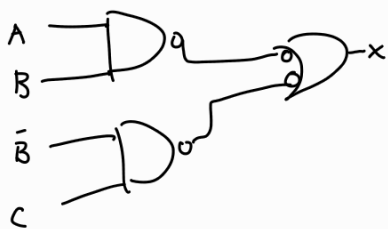


b)  $X = A(B + \bar{C}) = AB + A\bar{C}$

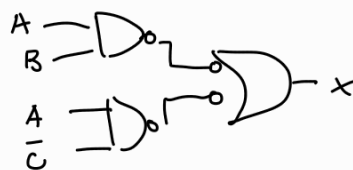


c)  $X = A\bar{B} + AB$

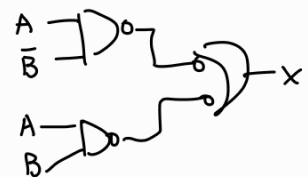

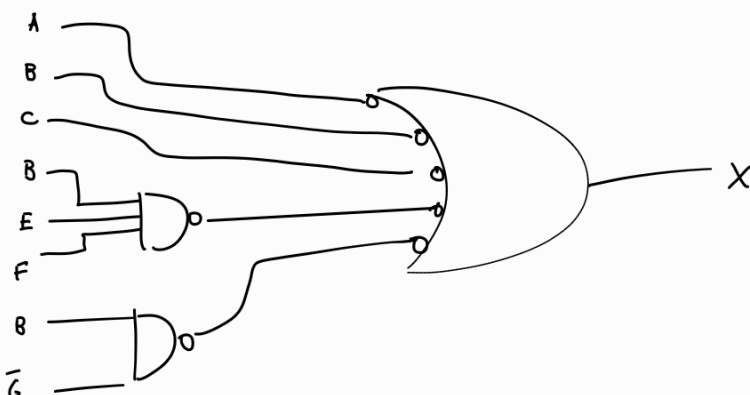
d)  $X = \overline{ABC} + B(EF + \bar{G}) = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + BEF + B\bar{G}$



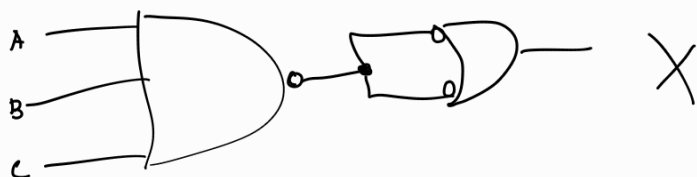25. e)  $x = A[BC(A+B+C+D)] = ABCA + ABCB + ABCC + ABCD$   
 $= ABC$



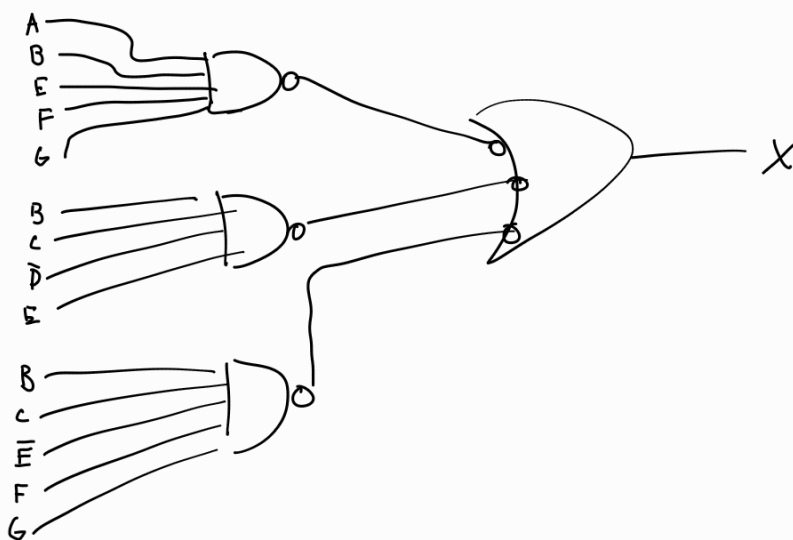5)  $x = B(C\bar{D}E + \bar{E}FG)(\bar{A}\bar{B} + C) = B(C\bar{D}E + \bar{E}FG)(\bar{A} + \bar{B} + C)$   
 $= B(\bar{A}C\bar{D}E + \bar{A}\bar{E}FG + \bar{B}C\bar{D}E + \bar{B}\bar{E}FG + C\bar{D}E + C\bar{E}FG)$   
 $= \bar{A}\bar{B}\bar{E}FG + B\bar{B}\bar{E}FG + BC\bar{D}E + B\bar{C}\bar{E}FG$   
 $= \bar{A}\bar{B}\bar{E}FG + BC\bar{D}E + B\bar{C}\bar{E}FG$





29.  $x = \overline{(\bar{A}\bar{B})B}$   
 $= A + \bar{B} + \bar{B}$   
 $= A + \bar{B}$

31.  $x = 1$  when  $A = 1$

$B = 0$  when  $C = 0$

don't know if

$x = 1$  when  $A, B = 1$

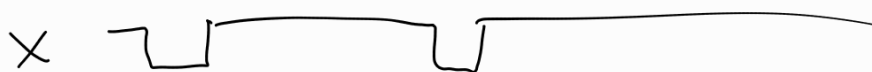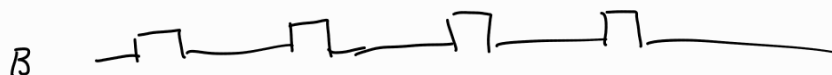

$x = A\bar{B}C$

